
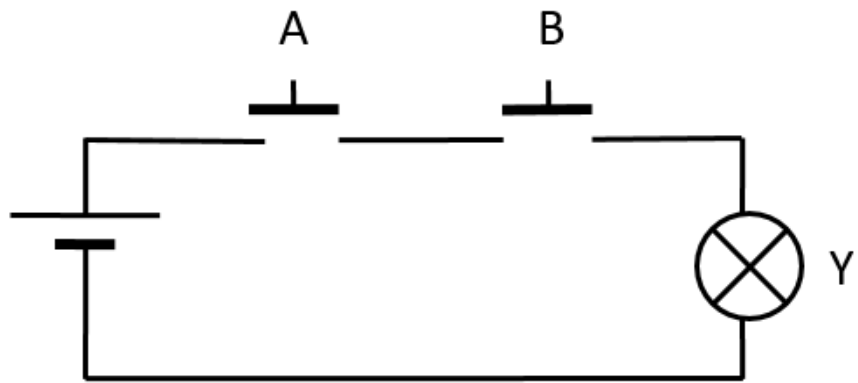


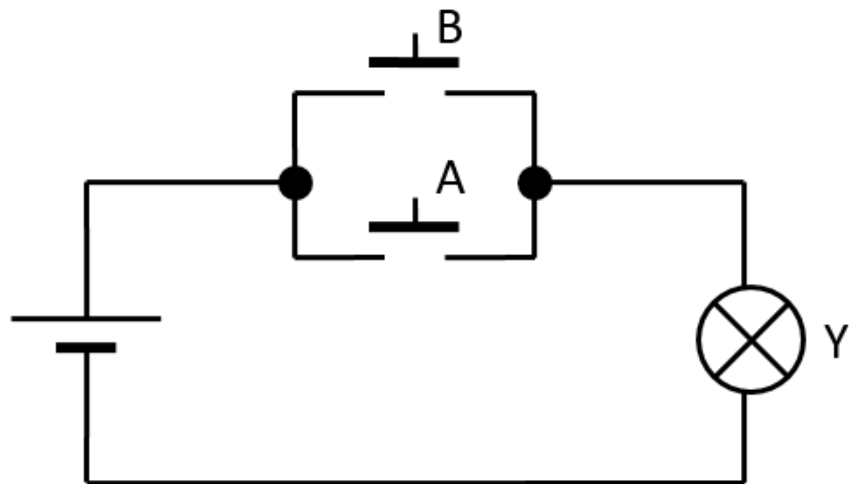
Základné logické funkcie realizované tlačidlami :)



Realizácia logickej funkcie **AND**



Realizácia logickej funkcie **OR**

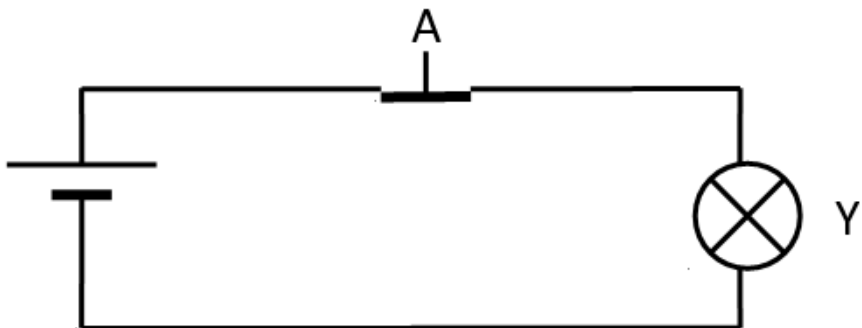

Realizácia logickej funkcie **NOT**