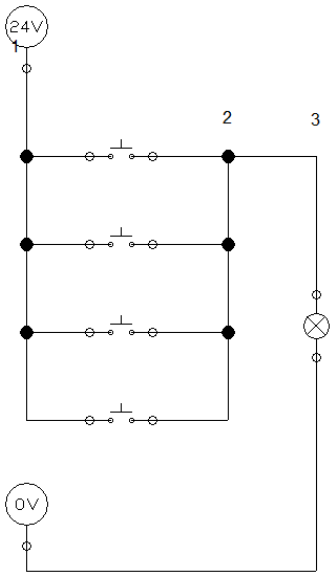
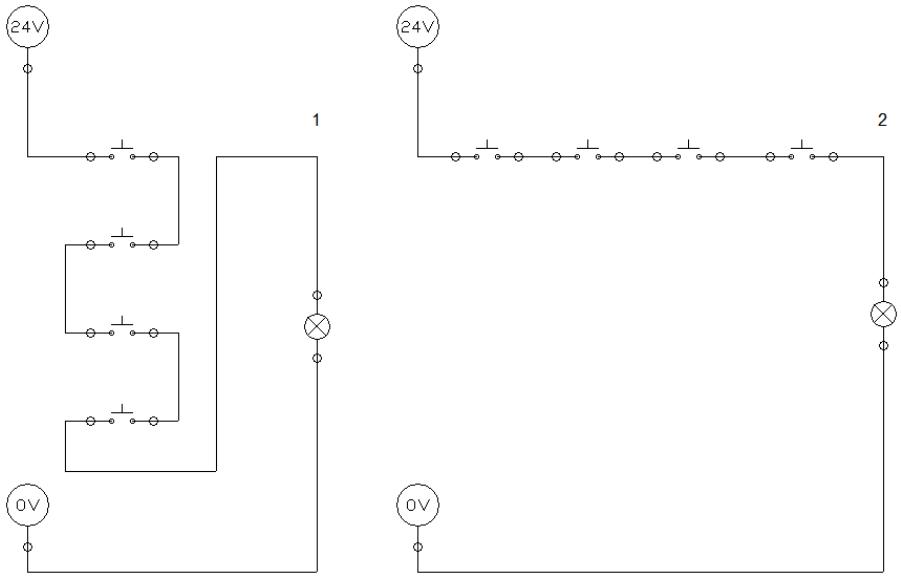
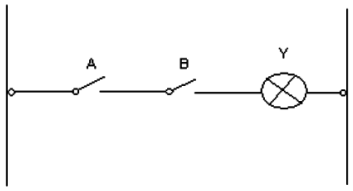
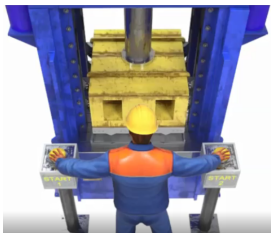
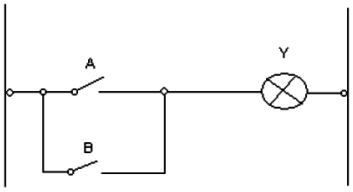
Zákony, meranie a obvody v praxi bez popisu (na popísanie) :)



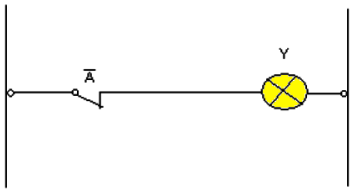


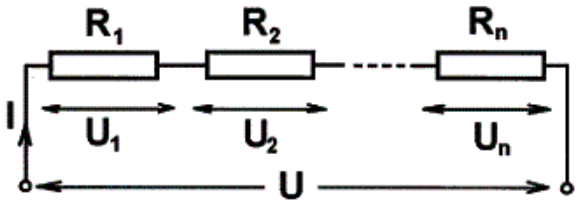


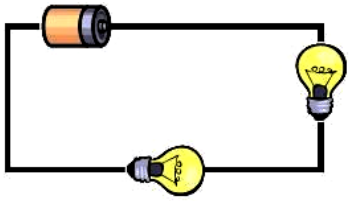


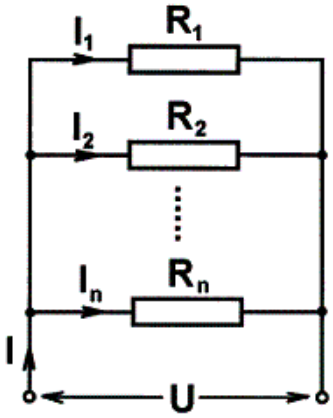


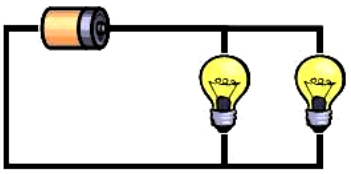


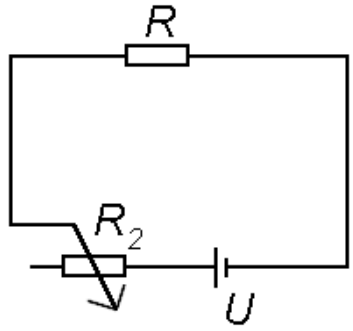

Y
A

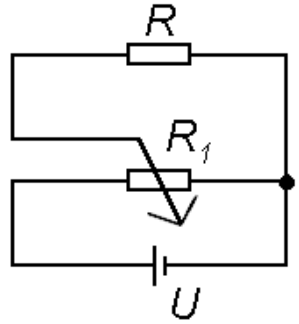

R1
R2
Rn
I
U1
U2
Un
U

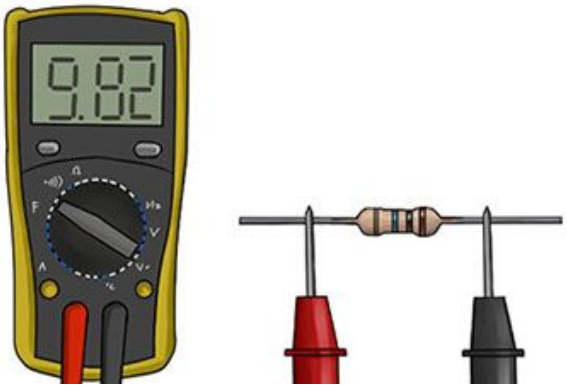


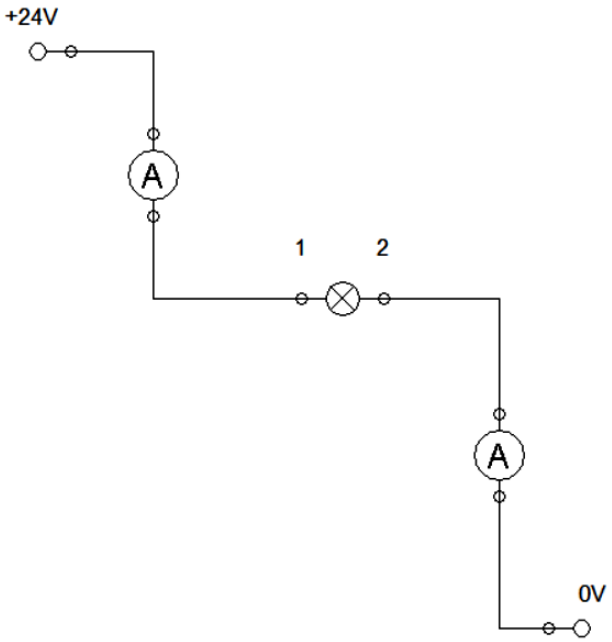

I1
R1
I2
R2
In
Rn
I
U

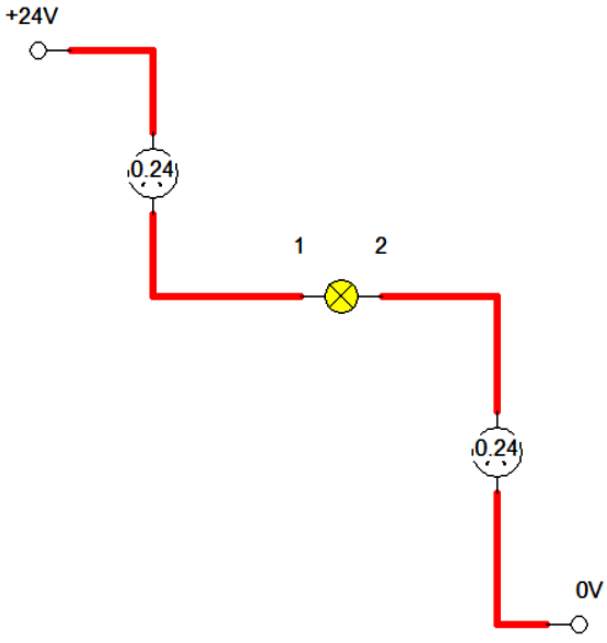


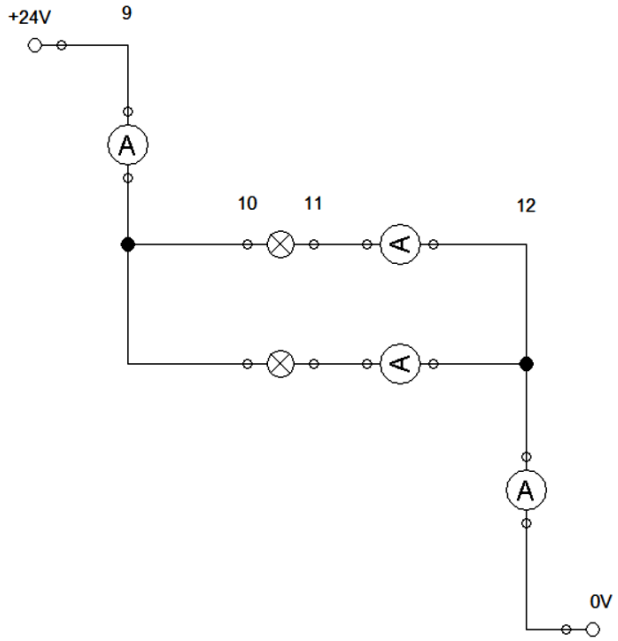

R
R2
U

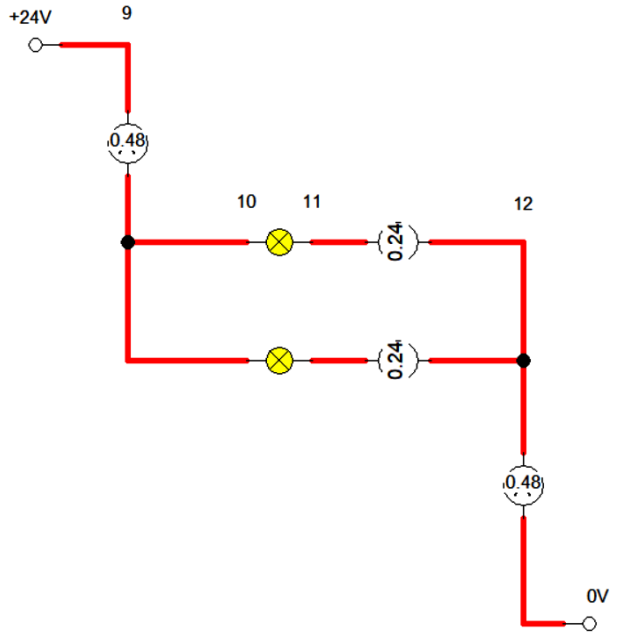

R
R1
U

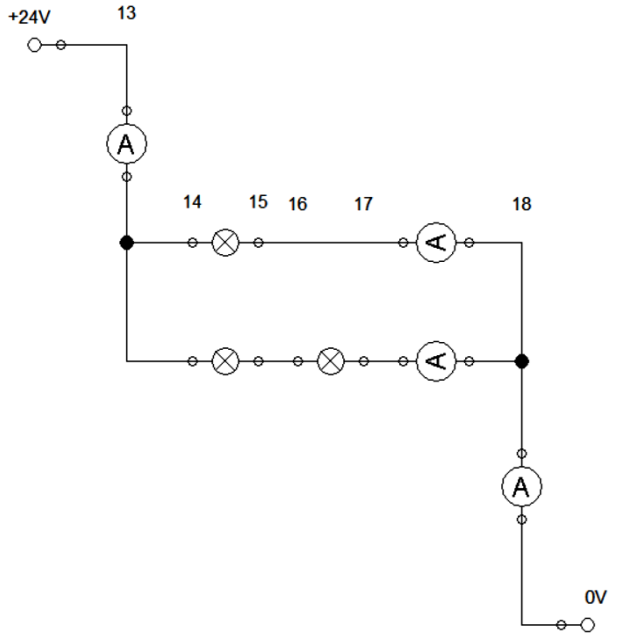



+24V
A
1
2
A
0V

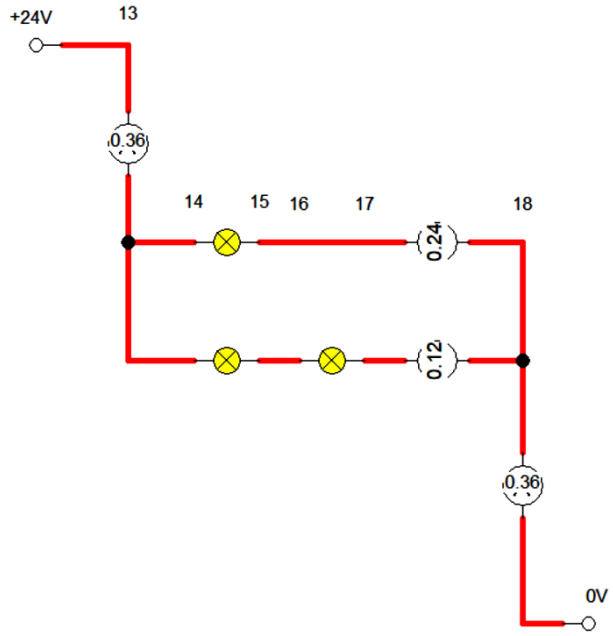

+24V
0.24
1
2
0.24
0V

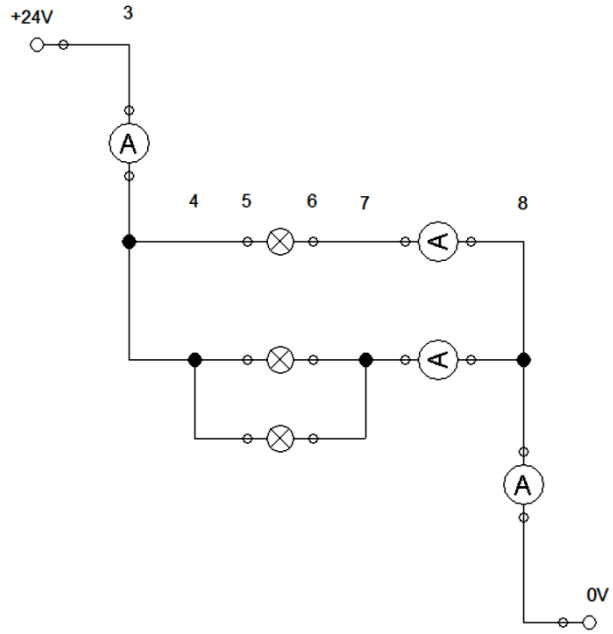


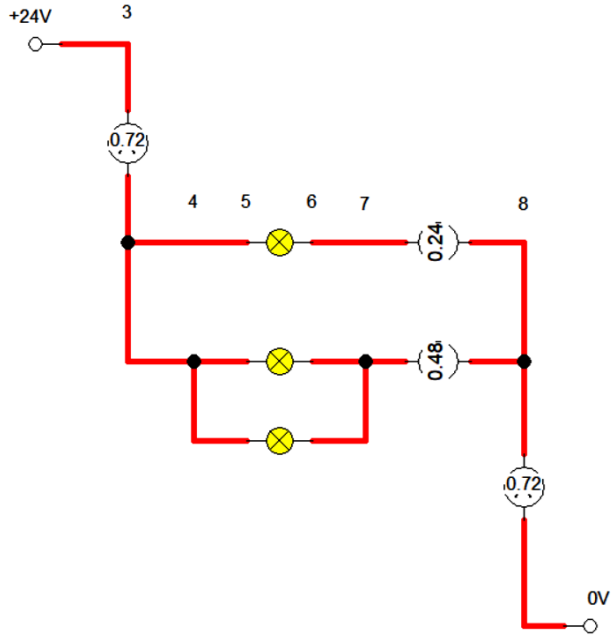




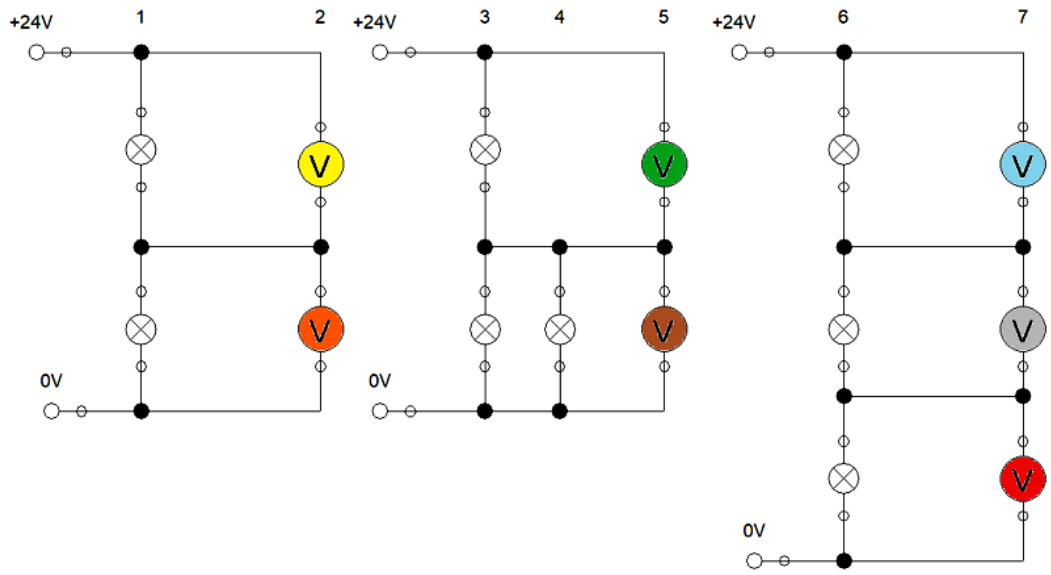
Copyright © 2013 - 2026 Encyklopédia poznania

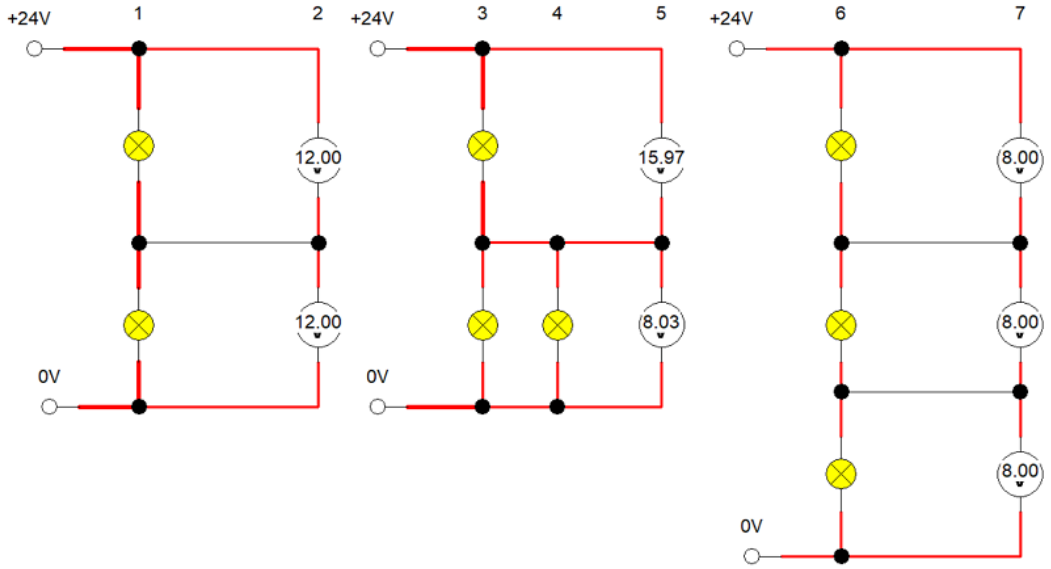


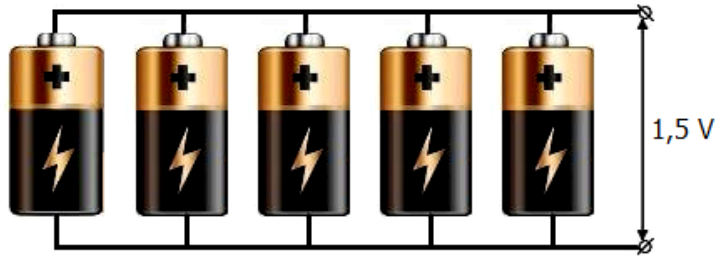


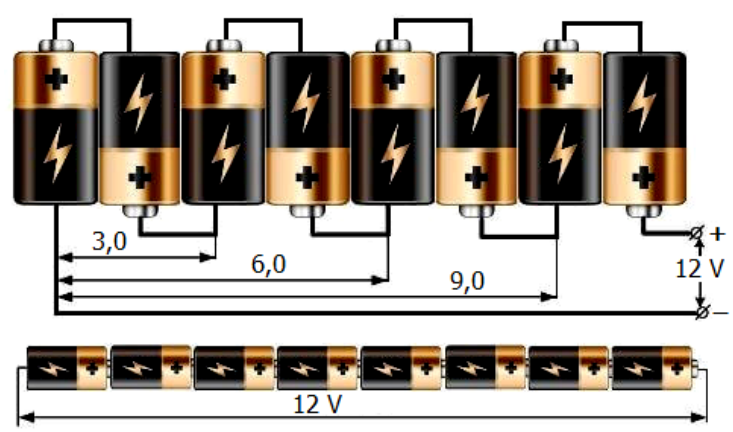


Copyright © 2013 - 2026 Encyklopédia poznania


+24V
1
2
V
V
0V
+24V
3
4
5
V
V
0V
+24V
6
7
V
V
V
0V


+24V
1
2
12.00
12.00
0V
+24V
3
4
5
15.97
8.03
0V
+24V
6
7
8.00
8.00
8.00
0V


1,5 V


3,0
6,0
9,0
+
12 V
–
12 V

