
Technická realizácia logických funkcií :)


Realizácia

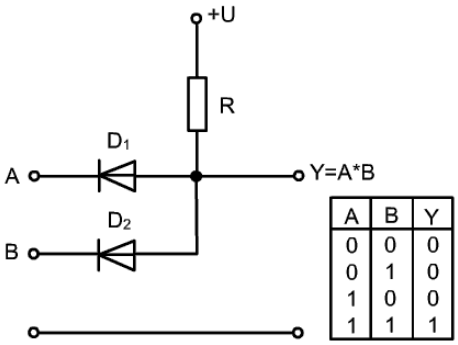Polovodičové diódy, tzv. Diódová logika (DL)



A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1


AND

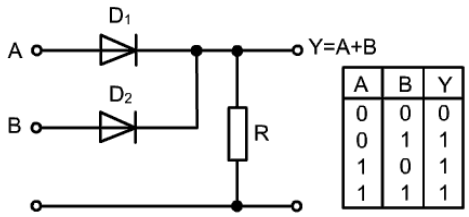

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1


OR

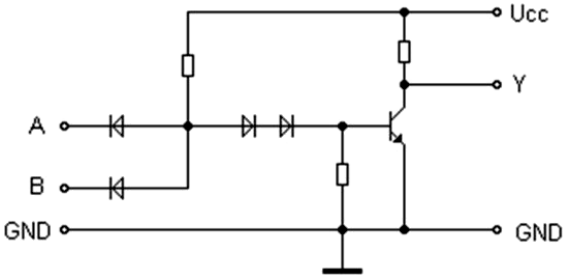Diódy a Tranzistory, tzv. Diódovo-tranzistorová logika (DTL)




NAND

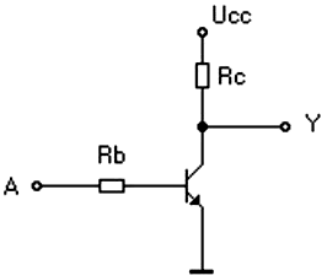Tranzistory tzv. Tranzistorová logika (Tranzistor Tranzistor Logic, TTL)





NOT

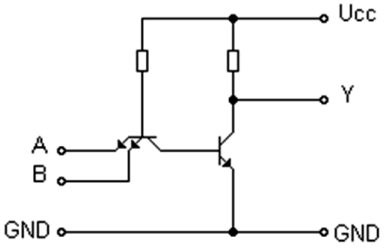


NAND

Pneumatika

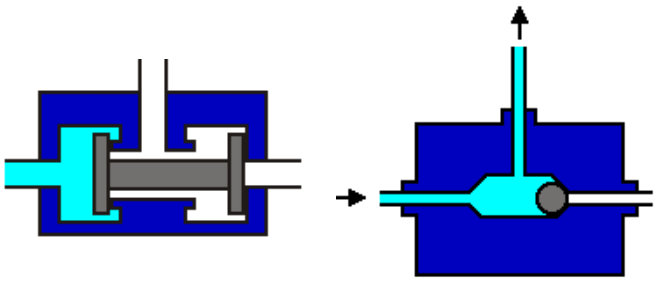

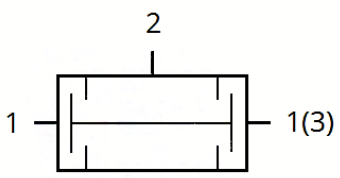


AND

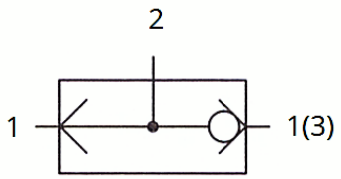


OR

Hydraulika

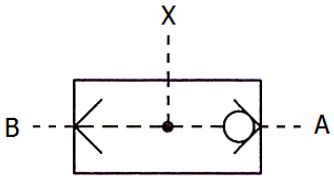

OR

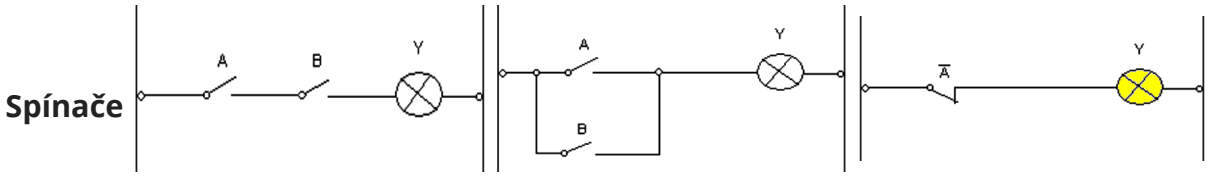Copyright © 2013 - 2026 Encyklopédia poznania



AND **OR** **NOT**

Hardvér (Hardware) - Základné logické funkcie (operácie), AND, OR a NOT, Obrázkový slovník logických funkcií a obvodov a ich pravdivostných tabuliek resp. tabuliek stavov

Copyright © 2013 - 2026 Encyklopédia poznania