

# Násobiče napätia, zdvojovač napätia, strojovač napätia :)

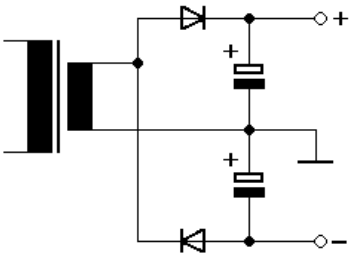**Používajú sa k zväčšeniu (násobeniu) napätia na úkor výstupného prúdu, ktorý sa logicky zmenší.**



Zdvojovač napätia

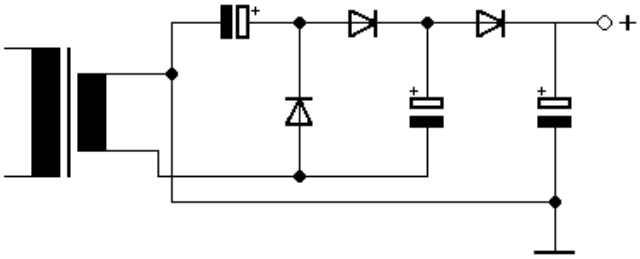

Strojovač napätia

*Copyright © 2013 - 2026 Encyklopédia poznania*