




D/A prevodník pre údržbárov :)

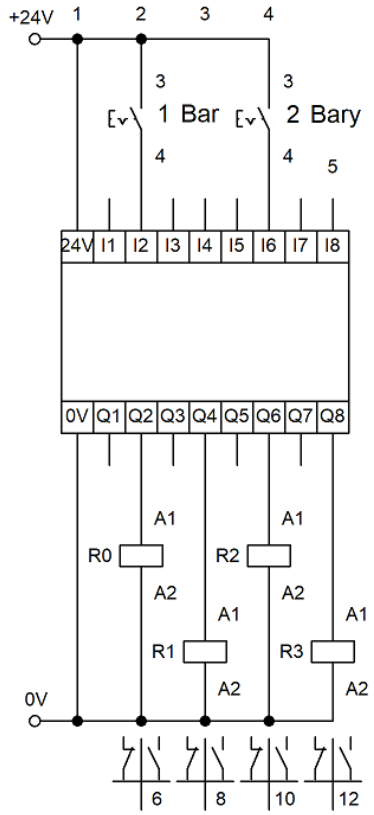

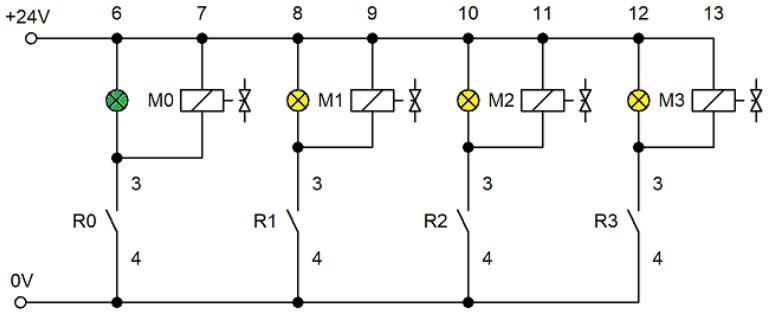


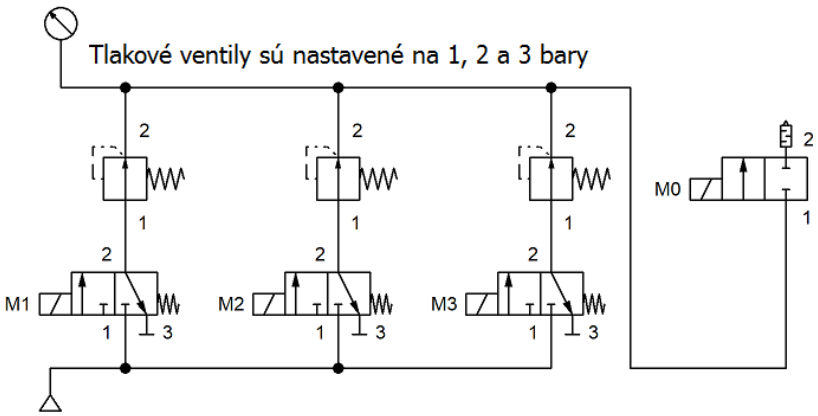

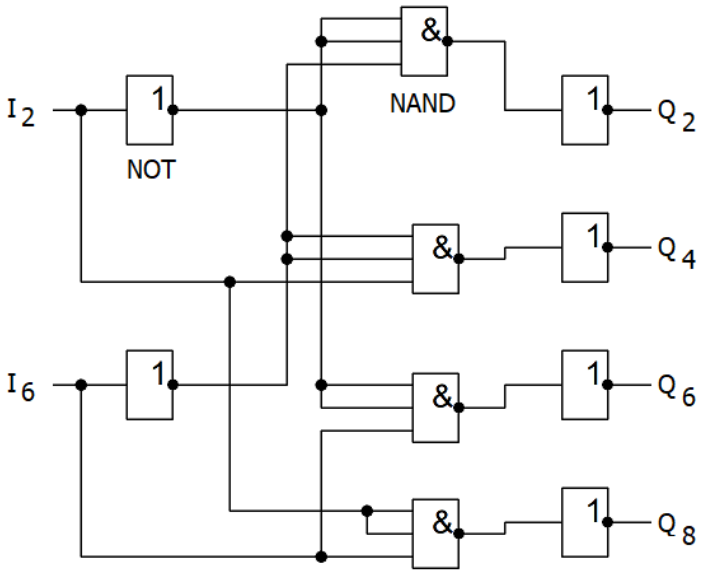

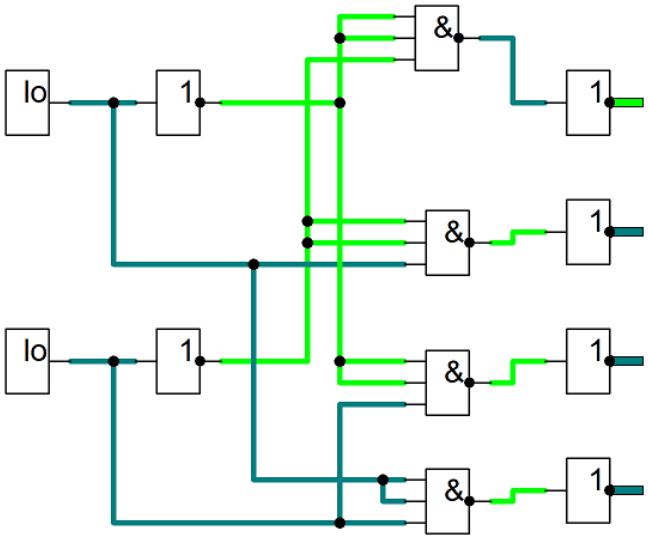

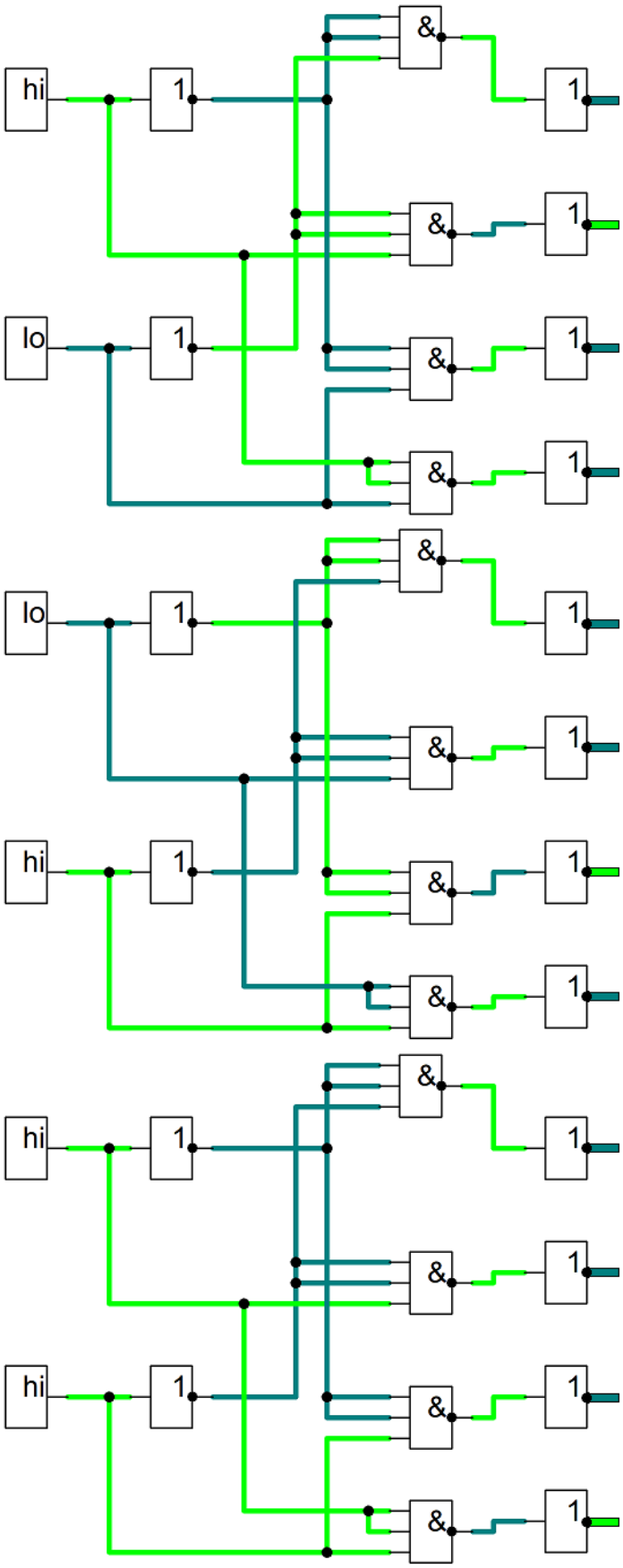Copyright © 2013 - 2026 Encyklopédia poznania



I_2	I_6	Q_2	Q_4	Q_6	Q_8
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

Copyright © 2013 - 2026 Encyklopédia poznania



D/A prevodník pre údržárov

A/D prevodník pre údržbárov; Digitálno-analógový prevodník (D/A prevodník, DAC), DA prevodník s váhovou rezistorovou sieťou, DA prevodník s priečkovou rezistorovou sieťou (R-2R rebríková sieť)

Copyright © 2013 - 2026 Encyklopédia poznania